


Nom :

TP en télé-travail N°2

Objectif :

Réalisez un branchement type // (parallèle) comme sur un véhicule, représentant un circuit de feux- stop à trois lampes (Gauche, droite, haute).

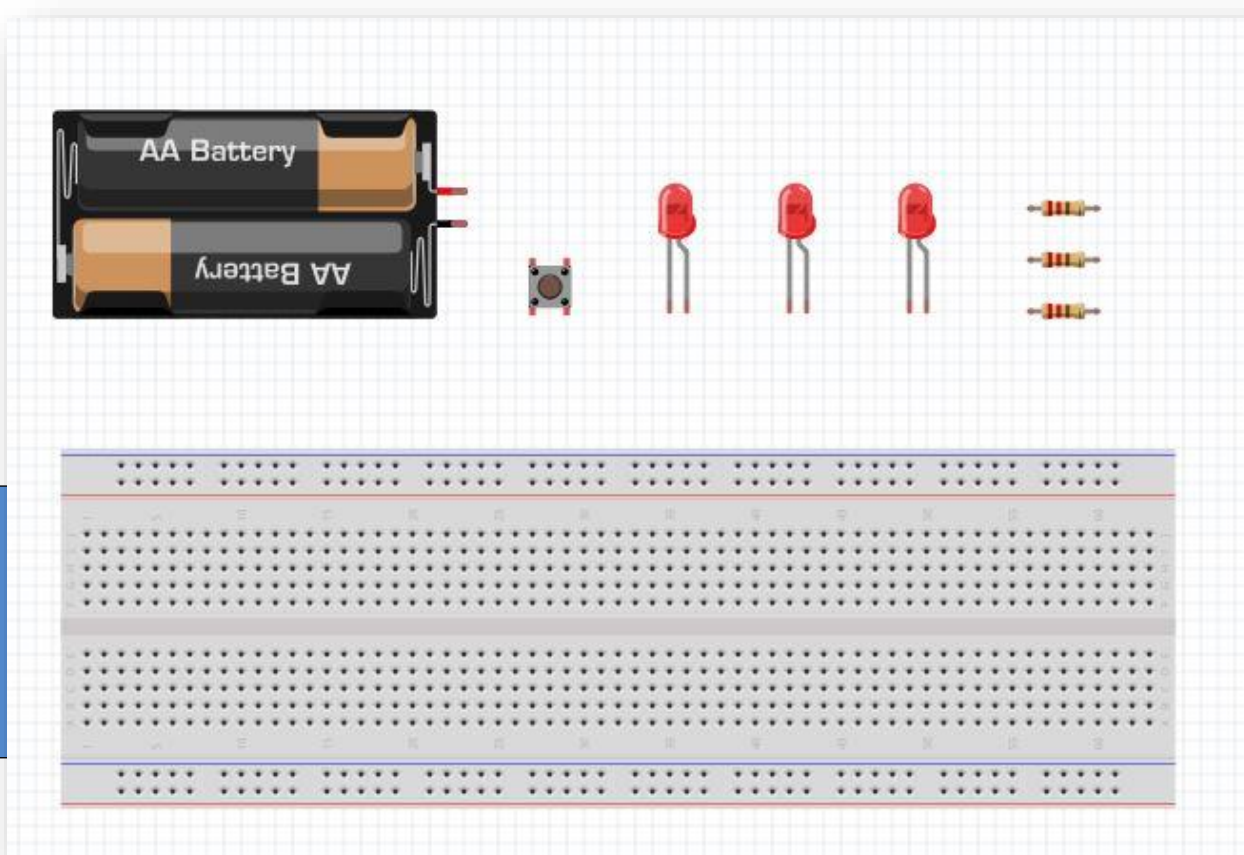- 1 - Avec le logiciel Fritzing , complétez le montage ci-dessous.
Qui est composé d'une batterie, d'un contacteur, trois leds rouges et trois résistances.



C'est un exemple ?

☒ OUI !

☐ NON !

Cliquez ici pour faire votre choix (Attention ! Réfléchissez bien avant, car vous ne pouvez pas changer d'avis) .

- 2 – Il manque un élément électrique dans ce circuit pour être comparable à un circuit électrique automobile. → Lequel ?

Un feu de recul.

Un générateur.

Un fusible.

Un relais.

(Pouvez aussi travailler avec le logiciel Crocodile physic « Version Gratuite »).

Une fois votre travail terminé. Pensez à l'enregistrer sous votre nom, avant de l'envoyer à la correction.